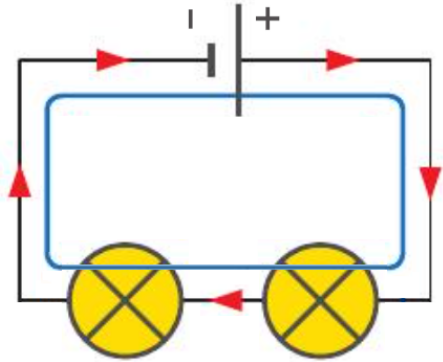



Ce qu'il faut retenir

Circuit en série



- Les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres : ils forment une boucle
- Les dipôles sont dépendants les uns des autres

Circuit en dérivation

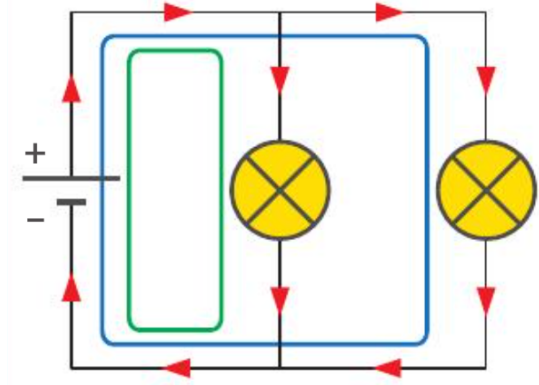

- Le circuit comporte plusieurs boucles
- Les dipôles sont indépendants les uns des autres