

TRAVAIL À EFFECTUER

A l'aide de la fiche méthode "Réaliser le schéma normalisé d'un circuit électrique", réalise le schéma du circuit électrique suivant :

