

Ce qu'il faut savoir

Pour qu'un circuit électrique fonctionne :

- Il doit posséder un générateur.
- Il doit être fermé afin que le courant circule dans le circuit. Il forme une boucle de courant passant par tous les dipôles.

Le courant circule dans la boucle dans un sens : de la borne + du générateur à la borne - du générateur.