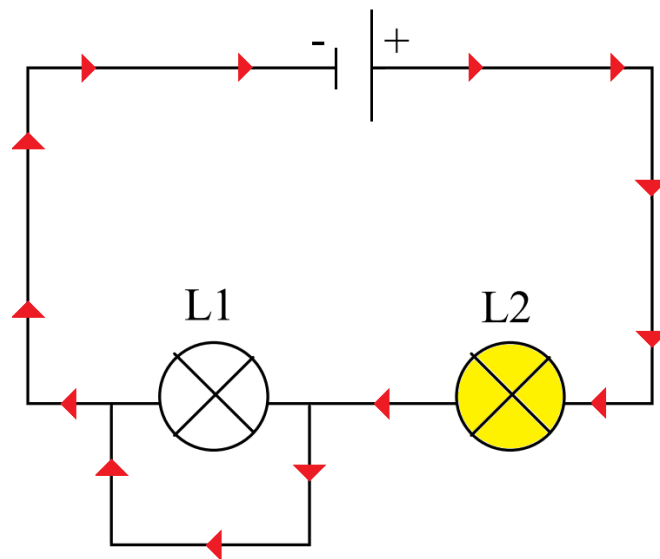


Ce qu'il faut retenir

Le courant emprunte toujours le chemin le plus "simple".

En reliant les bornes d'une lampe par un fil de connexion, le courant emprunte le fil et la lampe ne brille plus.



Quand les bornes d'un générateur sont reliées directement, il y a un court-circuit.

Le courant devient très fort, le fil chauffe et peut déclencher un incendie.

