

## Fiche méthode : Réaliser un circuit électrique

Les étapes:

- 1) **Disposer** les différents dipôles le long d'un rectangle imaginaire.
- 2) **Repérer** les bornes de tous les dipôles.
- 3) **Relier** les dipôles par des fils de connexion en partant de la borne positive « + » et en arrivant à la borne négative « - » du générateur.
- 4) Après avoir **demandé** confirmation du montage à ton professeur, **mettre en marche** le générateur ou **fermer** l'interrupteur.

