

## Fiche méthode : Réaliser un circuit électrique à partir d'un schéma

Tu souhaites **réaliser** le circuit électrique dont le schéma normalisé est le suivant:  
Pour ce faire, tu dois:

- 1) **Identifier** les dipôles présents dans le circuit grâce à leurs symboles normalisés.
- 2) **Déterminer** le nombre de fils de connexion nécessaires.
- 3) **Placer** les différents dipôles comme sur le schéma donné sur ta table.
- 4) **Repérer** les bornes des dipôles et les placer en respectant leur sens de branchement.
- 5) **Relier** les dipôles avec les fils de connexion.

