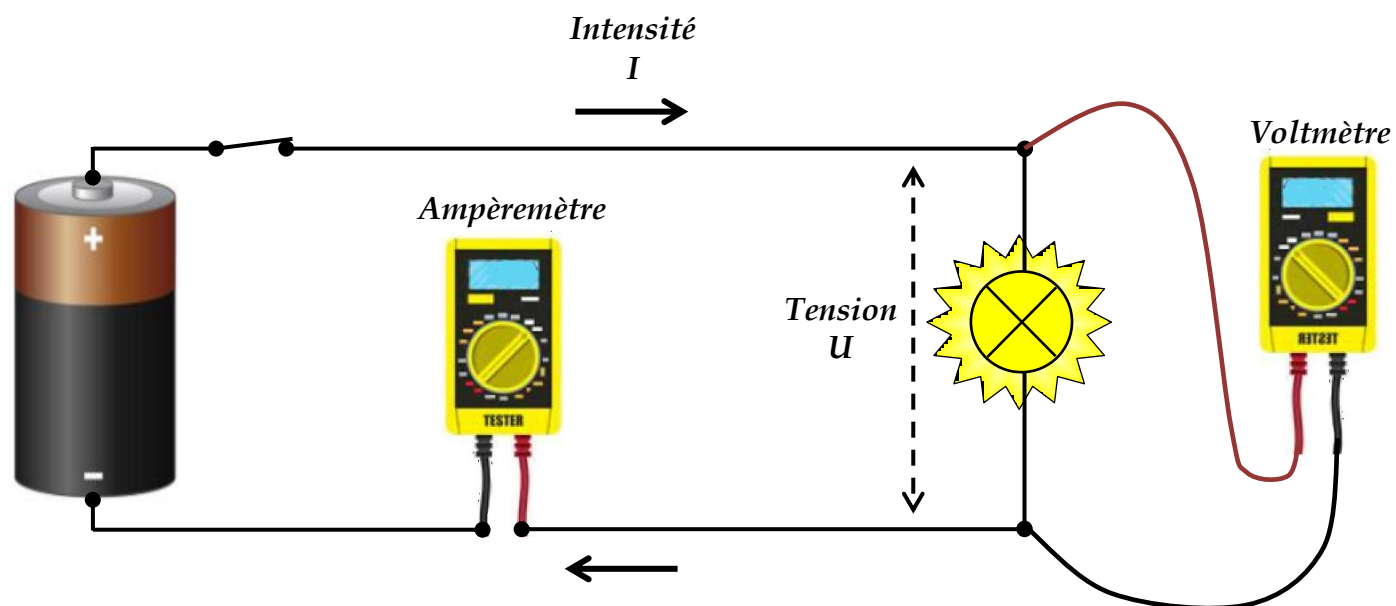


Mesures de la tension U aux bornes d'un dipôle (lampe) et de l'intensité I du courant qui le traverse



Mesure de l'intensité I
L'ampèremètre se branche en série avec le dipôle.

Mesure de la tension U
Le voltmètre se branche en dérivation sur les bornes du dipôle.