



NOM :

Prénom :



Schéma normalisé

Exercice : Dessiner avec la règle le schéma normalisé des circuits électriques ci-dessous.



1.

 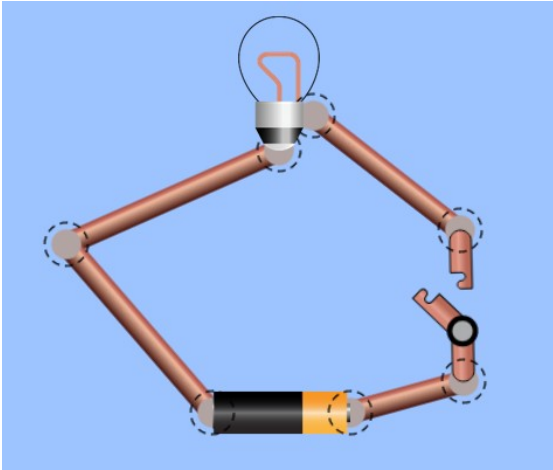



2.

 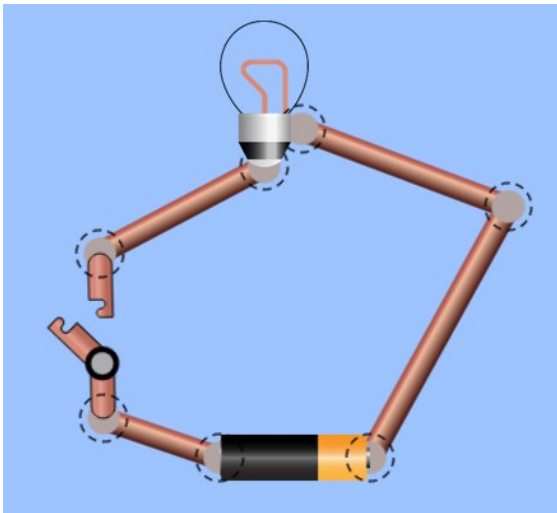



3.

 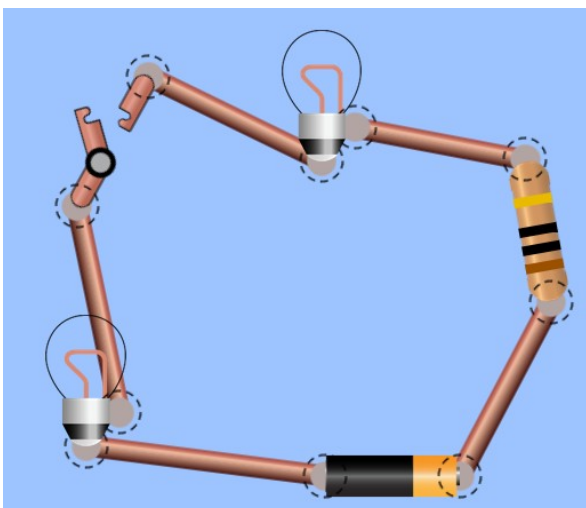



4.

 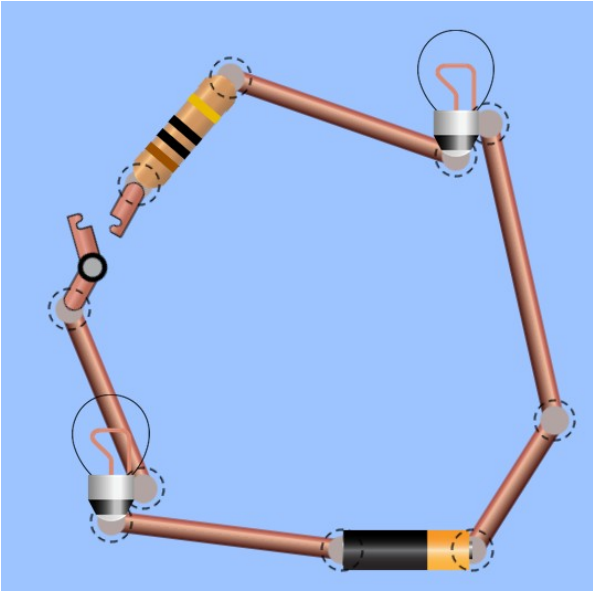



5.

 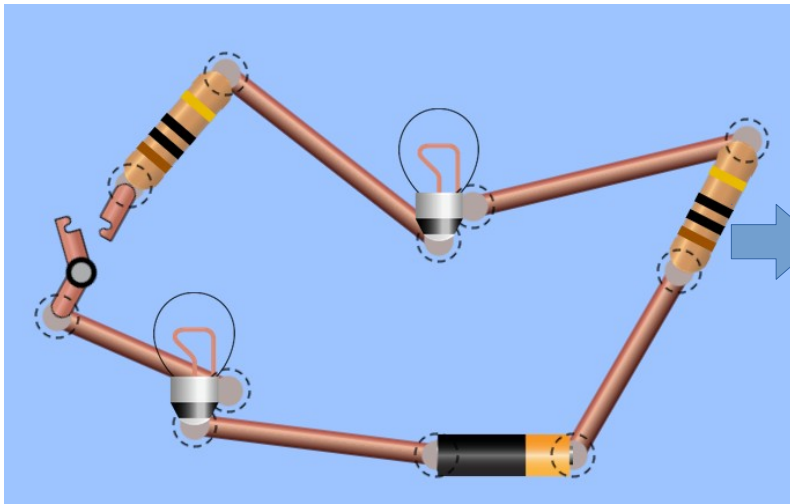

6.

 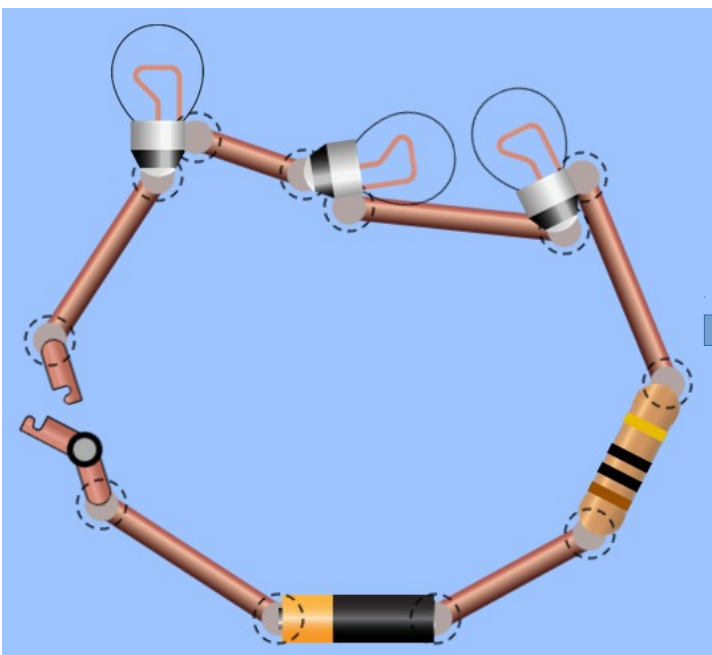

7.

 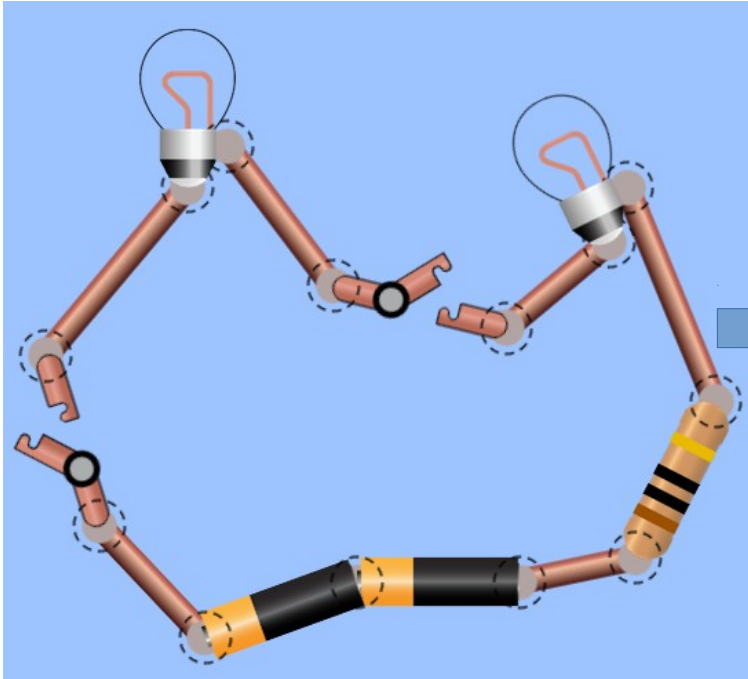

8.

