

Nom :	TECHNOLOGIE - Électronique	Date :
Prénom :	Le testeur de continuité Schémas électriques normalisés	E.GEOFFROY

Symboles électriques normalisés :

Nom	Pile	Lampe	Moteur	Interrupteur fermé	Interrupteur ouvert	Fil de connexion	Générateur continu
Symbole							

Nom	Diode	Diode Electro-Luminescente (DEL)	Ampèremètre	Voltmètre	Résistance	Ohmmètre	Générateur alternatif
Symbole							

Dessiner le montage électrique normalisé des circuits ci-dessous .

