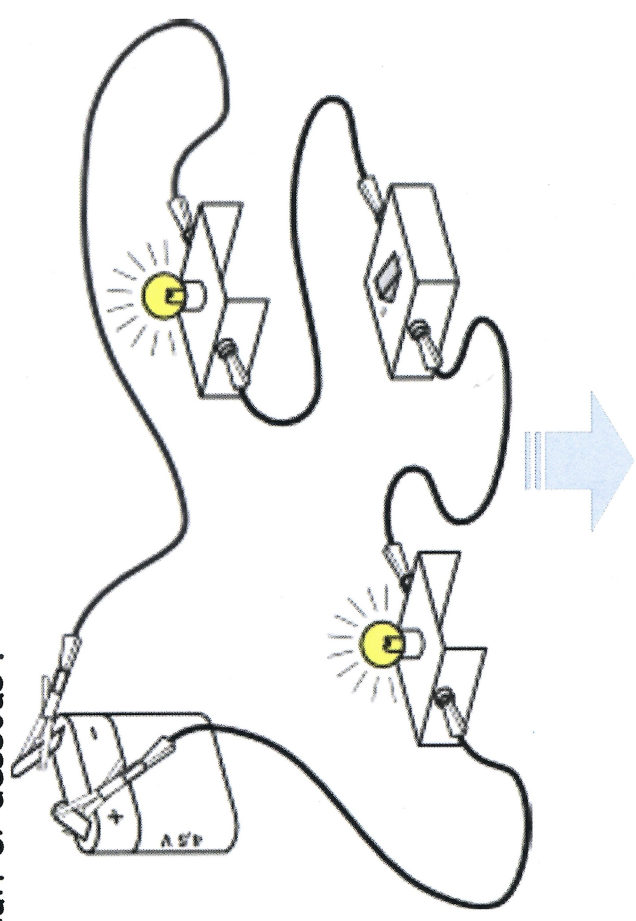


Nom :		E. GEOFFROY	
Prénom :		Composants électriques	
Classe :	Note :	DEVOIR MAISON	
		2017/2018	

Exercice 2: Dessiner le montage électrique normalisé du circuit ci-dessous .



Exercice 1: Dans le montage électrique ci-dessous, identifier le nombre de composants.

Composant	Nombre	Composant	Nombre
Résistances		Condensateurs	
Diodes		Circuits intégrés	
DEL		Transistors	

