

Nom :	PHYSIQUE Les composants électriques Dessins normalisés	E. GEOFFROY
Prénom :		
Classe :		2016/2017

		La résistance
		La pile
		Le fil

		Le moteur
		La lampe
	ouvert fermé	L'interrupteur
		La diode

		<p>Le condensateur</p>
		<p>Le haut-parleur</p>
		<p>Une résistance variable</p>
		<p>Un multimètre (ampèremètre, voltmètre et ohmmètre)</p>