



NOM :

Prénom :


Schéma normalisé 2


Exercice : Dessiner avec la règle le schéma normalisé des circuits électriques ci-dessous.

1.

 
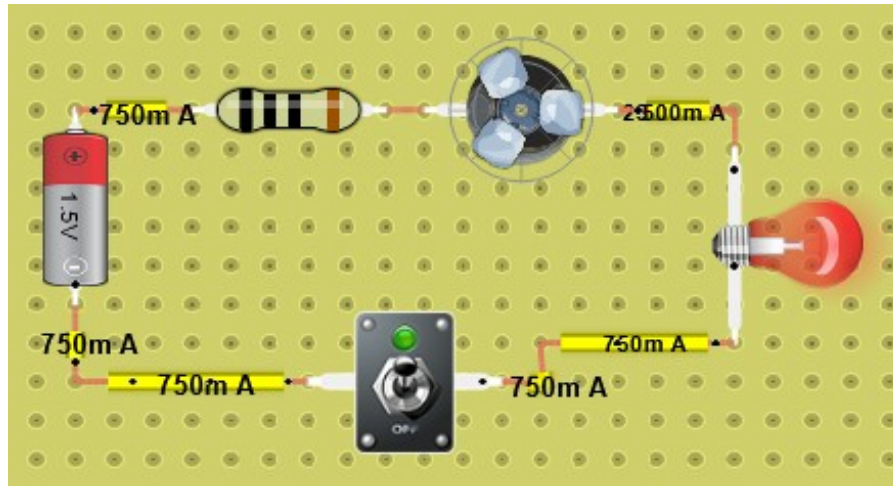


2.


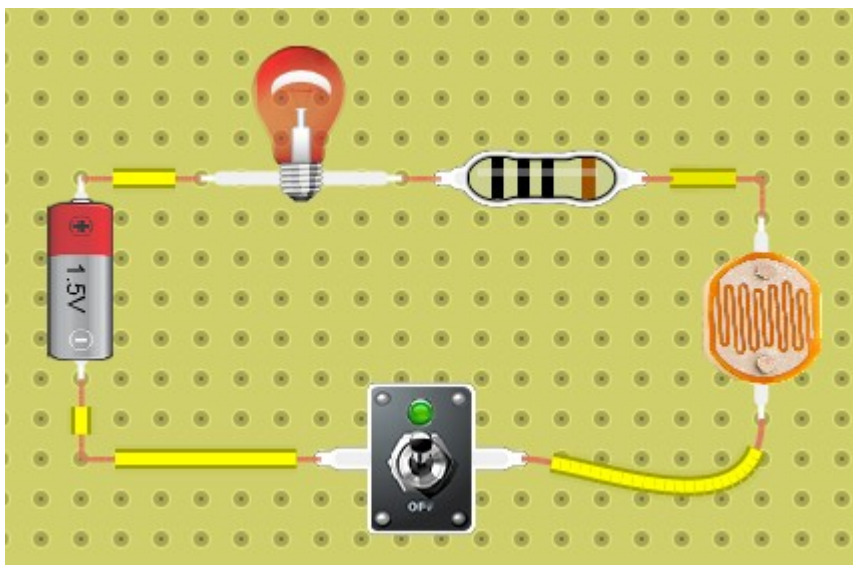


 

3.

 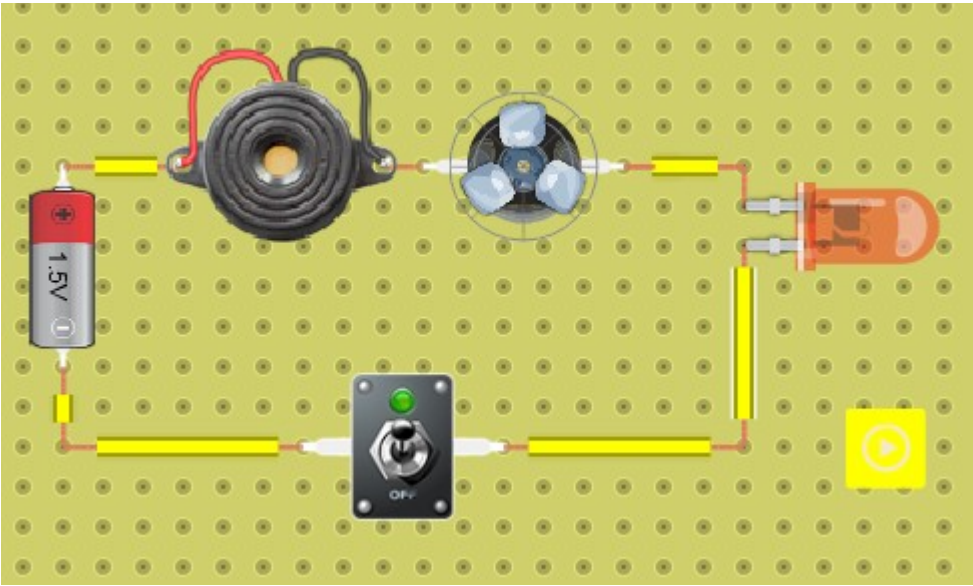

4.

 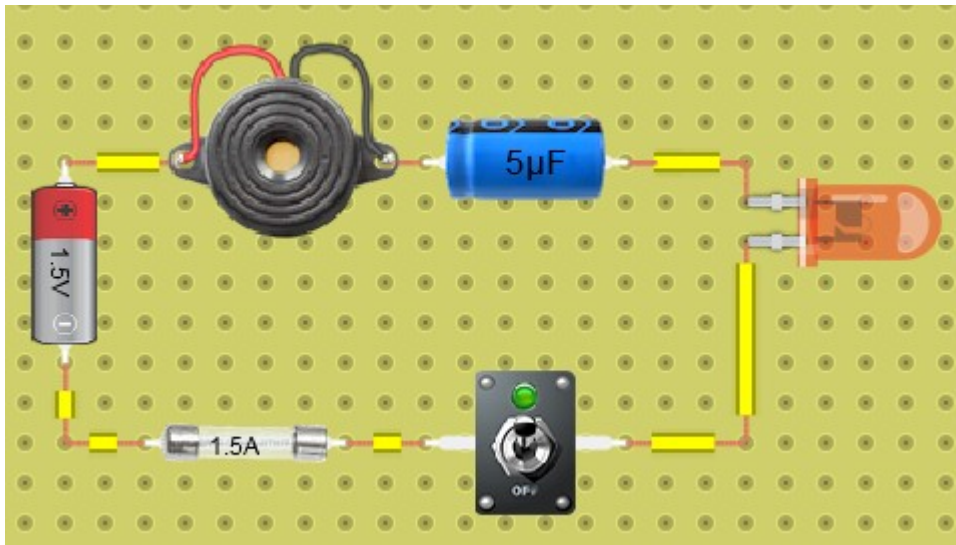

5.

