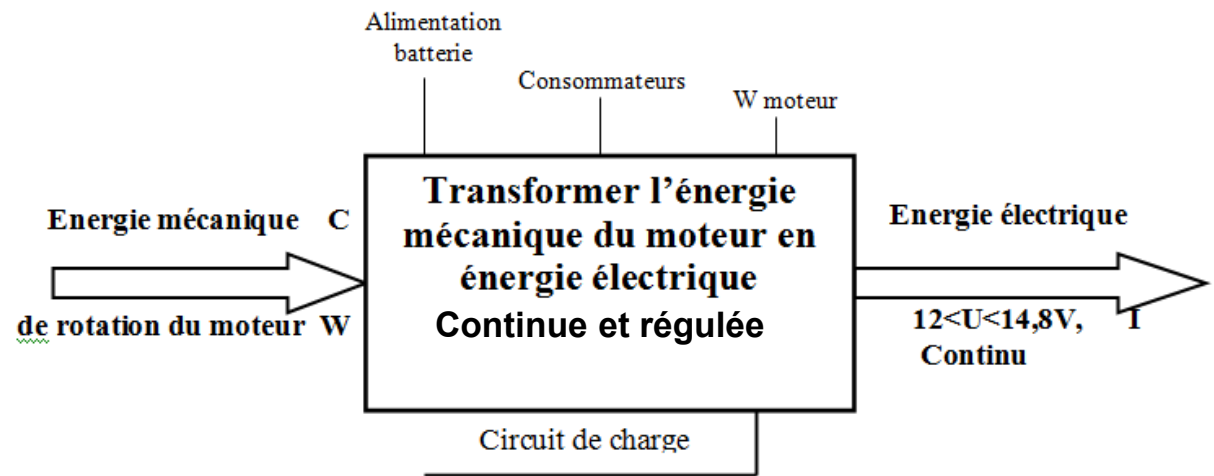


# A quoi sert le circuit de charge?



## Les éléments

